
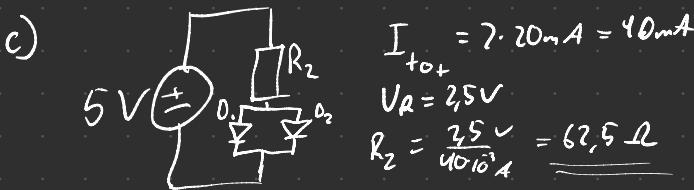


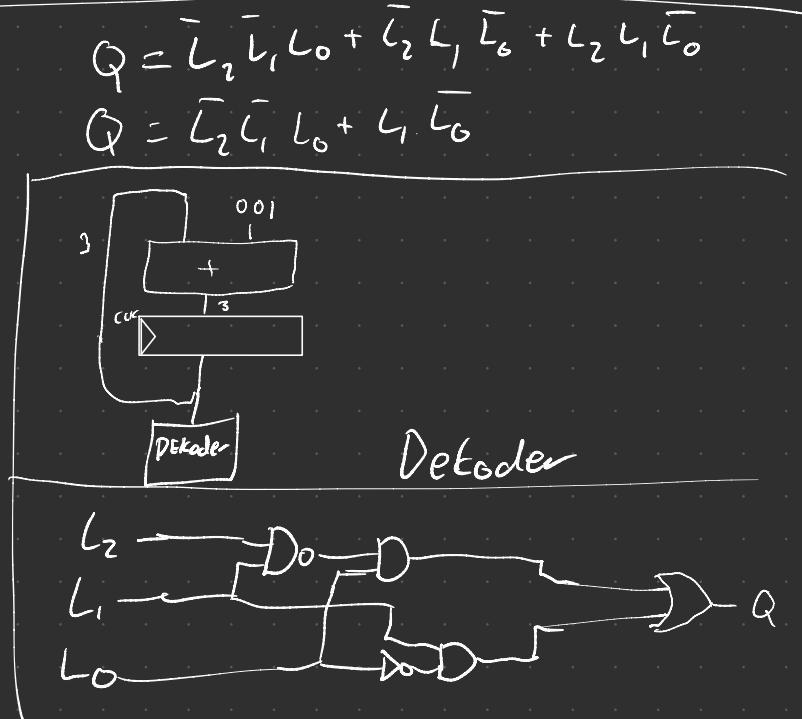b) ; $I = 20mA$ $V_{R_1} = V - V_F = 5V - 2,5V = 2,5V$
 $V_F = 2,5V$ $R_1 = \frac{2,5V}{20 \cdot 10^3 A} = 125\Omega$




d) Gul, siden den krever minste strøm per spennin. Dette kan vi se i tabellen.

L_2	L_1	L_0	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0



$$\textcircled{2} \quad b) \quad \begin{array}{c|ccc} D_1 & D_0 \\ \hline 0 & 0 & L_2 & L_1, L_0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} L_0 = \bar{D}_1 D_0 \\ L_1 = D_1 \bar{D}_0 \\ L_2 = D_1 D_0 \end{array}$$

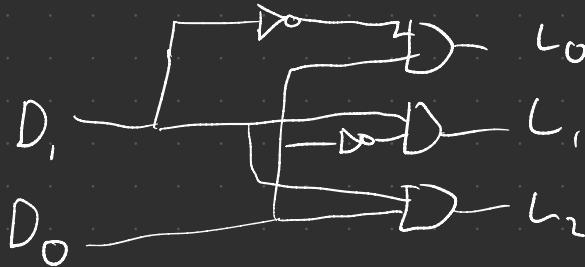

$$\textcircled{3} \quad a) \quad \begin{array}{c} R_T \\ \parallel \\ C \end{array} \quad V_C \quad C = 100 \text{ nF} \quad V_C = V_G = V(t) = 5 - 5e^{-\frac{t}{RC}}$$


$$V(O_1) = 4 \Rightarrow e^{-\frac{0.1}{RC}} = \frac{4}{5} \quad e^{-\frac{0.1}{RC}} = \frac{1}{5}$$

$$\frac{0.1}{RC} = -\ln\left(\frac{1}{5}\right)$$

$$R = \frac{0.1}{\ln\left(\frac{1}{5}\right)C} = \frac{0.1}{\ln\left(\frac{1}{5}\right)100 \cdot 10^{-9}} = \underline{\underline{621 \text{ k}\Omega}}$$

b) Utgang V_c vil nå ha en utgang som krever strøm. Dette gir at kondensator lades opp igjen. A) ikke gjelder og vi kan da ikke vite oppsettelsen til dioden

(2) c)

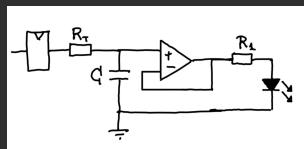

Denne kretsen løser problemet siden det ikke går strøm i V siden det nå er inn i en opprørsforsterker så lengre forstørrelsen er 1.


d)



Vipper


$$5 - 5 e^{-\frac{0.1}{RC}} = 4 \\ e^{-\frac{0.1}{RC}} = \frac{1}{5} \\ \frac{0.1}{RC} = -\ln\left(\frac{1}{5}\right) \\ R = -\frac{0.12}{\ln\left(\frac{1}{5}\right)C} = \frac{-0.12}{\ln\left(\frac{1}{5}\right) \cdot 100 \cdot 10^{-9}} = 746 \text{ k}\Omega$$
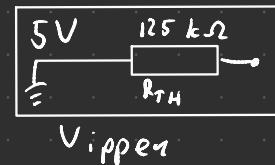
$$R_{TH} = (746 - 621) \text{ k}\Omega = 125 \text{ k}\Omega$$



Vipper

(4) a)

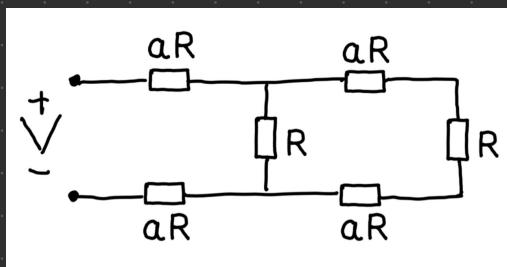

$$R_{ny} = aR + aR + R = 2aR + R$$



$$R_{tot} = \frac{R \cdot (2aR + R)}{2aR + 2R} + aR + aR$$

$$R_{tot} = \frac{2aR^2 + R^2 + 2aR(2aR + R)}{2R(a+1)} \quad / : R$$

$$R_{tot} = \frac{(2a+1+4a^2+4a)R}{2(a+1)} = \frac{(4a^2+6a+1)R}{2(a+1)}$$

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{\frac{V^2}{R}}{\frac{(4a^2+6a+1)R}{2(a+1)}} = \frac{V^2}{R} \cdot \frac{2(a+1)}{4a^2+6a+1}$$

4) b) Ved et større a ser vi at det vil oppstå et stort og stor spenningsfall gjennom ledene. Slik at spenningen i de ytre diodene er så lav at de ikke lyser.
