

$$1) a) V_{\text{eff}} = \frac{V_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{325\text{V}}{\sqrt{2}} = 230\text{V}$$

$$b) P = U \cdot I$$

$$I = \frac{P}{U} = \frac{1800\text{W}}{230\text{V}} = 7.8\text{A} \quad \text{som er mindre enn } 10\text{A sa vi kan bruke den}$$





$$I(0) = \frac{P}{U} = \frac{180\text{W}}{230\text{V}} = 0.78\text{A}$$

$$I(\infty) = 0\text{A}$$

$$R_{\text{eff}} = \frac{230\text{V}}{0.78\text{A}} = 295\Omega$$


$$L = \frac{1}{\omega} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{0.78}{0.78}\right)^2}} = 322\text{H}$$

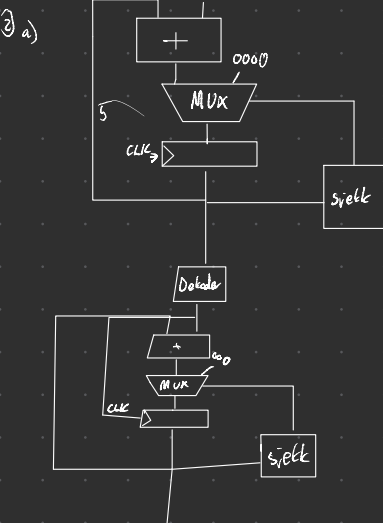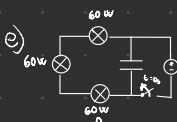
$$d) E = \frac{1}{2} L \dot{Q}^2 = \frac{1}{2} \cdot 322\text{H} \cdot (0.05 - 0.78)^2 = -97.5\text{J}$$



$$b) \begin{aligned} 7 &= 00111 \\ 10 &= 01010 \end{aligned}$$
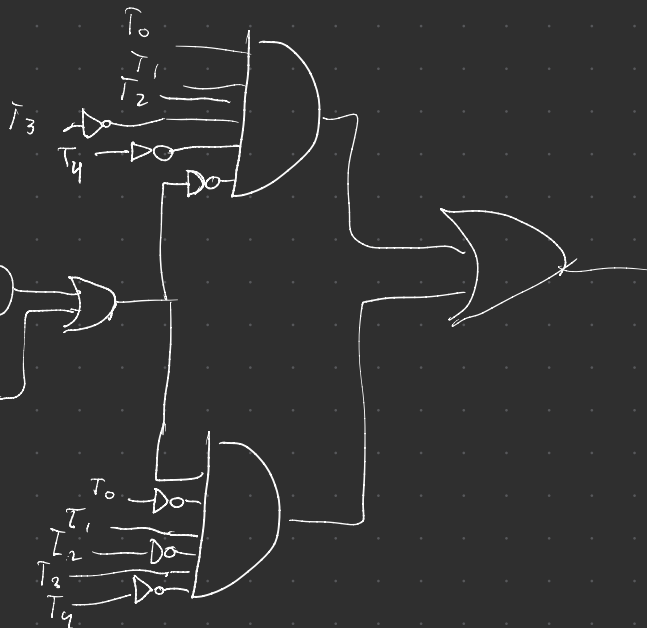
$$Q = (Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0), (Q_2 Q_1 \bar{Q}_0)$$



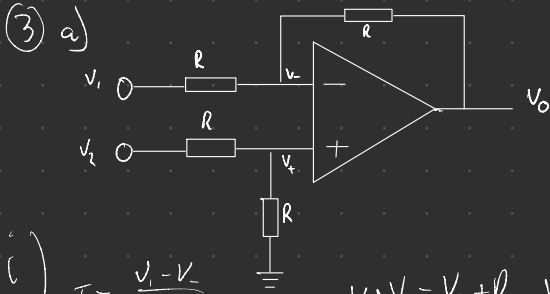

i)

$$I_{R_1} = \frac{V_1 - V_-}{R}$$

$$V_- = V_+ = \frac{V_2 + R}{R + R} = \frac{V_2}{2}$$

$$I_{R_2} = \frac{V_- - V_o}{R}$$

$$\frac{V_1 - \frac{V_2}{2}}{R} = \frac{\frac{V_2}{2} - V_o}{R} \Rightarrow V_1 - \frac{V_2}{2} = \frac{V_2}{2} - V_o$$

$$V_o = \underline{\underline{V_2 - V_1}}$$

ii) Subtraheren. kan være nyttig om du ønsker å ha et bestemt spenningsnivå i en krets