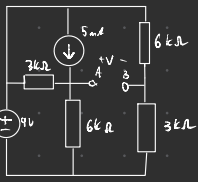






1a) Superpozicija

$$I = \frac{9V}{4500\Omega} = 2mA$$



$$V_A = 6V + 9,96V = 15,96V$$


$$V_{AB} = 15,96V - 3V = 12,96V$$

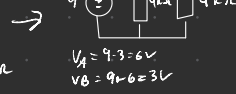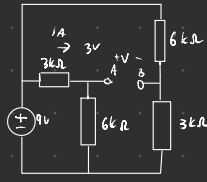

$$i_{A2} = 5mA \cdot \frac{3}{3+6} = 1,66mA$$



$$V_A = 1,66mA \cdot 6000\Omega = 9,96V$$

$$V_B = 0$$


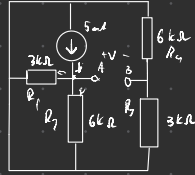


$i \rightarrow$

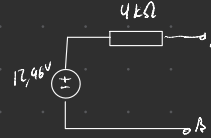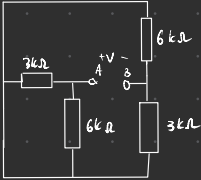6) $2 \cdot \frac{3 \cdot 6}{3+6} = 4k\Omega$




6a) Superpozicija

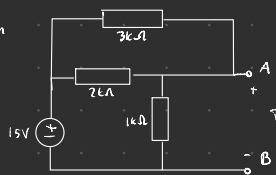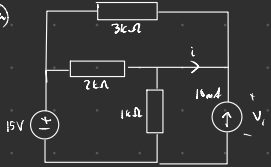

$$R_p = \frac{(2 \cdot 3) \cdot 2k\Omega}{(2+3)k\Omega} = 1200\Omega$$

$$I = \frac{15V}{2000\Omega} = 6,8mA$$

$$V_A = 6,8mA \cdot 1000\Omega = 6,8V$$

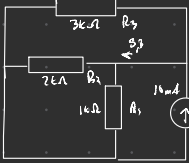

$$I = 10mA \cdot \frac{3000}{3500}$$

$$I = 8,3mA$$

$$I_{R_1} = 8,3mA \cdot \frac{2000}{3000} = 5,53mA$$


$$V_{R_1} = 5,53mA \cdot 1000\Omega = 5,53V$$

$$V_{AB} = 5,53V + 6,8V = 12,3V$$


b) $i_v = 6,8mA$
 $i_v = 6,8mA \cdot \frac{2000\Omega}{5000\Omega} = 2,72mA$

$$i_{tot} = (2,72 - 8,3)mA = -11mA$$

c)

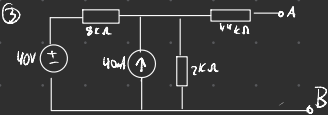


$$I = \frac{40V}{8000\Omega} = 5mA$$

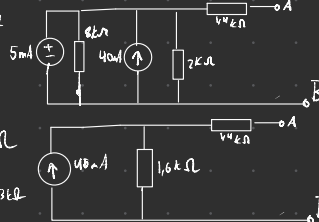


$$V = 45mA \cdot 1,6k\Omega$$

$$V = 72V$$
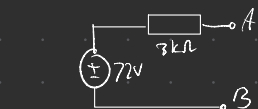
$$R_{tot} = 1,6k\Omega + 1,4k\Omega = 3k\Omega$$




Super position :

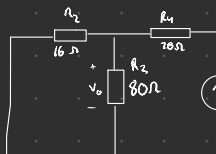

$$I_{R2} = 1,5 \cdot \frac{16}{16+80} = 0,25A$$

$$V_{R2} = 0,25A \cdot 80\Omega = 20V$$

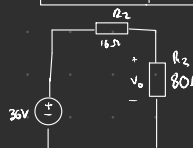

$$I = \frac{36V}{96\Omega} = 0,375A$$

$$V_{R2} = 0,375A \cdot 80\Omega = 30V$$

$$V_0 = 30V + 20V = \underline{\underline{50V}}$$