



① a) $P = U_p I \Rightarrow \frac{U_p^2}{R}$
 $U_p = \sqrt{P R} = \sqrt{10W \cdot 1000\Omega} = 100V$
 v. selgen = brude barenen for effekt da vi ønsker fine spændinger over en pære

b) 1. 50W
 2. 100W
 3. 100W
 4. 100W
 5. 100W
 6. 50W I_{50}

c) $R_p = \frac{1000\Omega}{10} = 100\Omega$
 $I_p = \frac{100V}{100\Omega} = 1A$

d) $R_T = \frac{1000\Omega}{69} = 14,5\Omega$
 $I_T = \frac{100V}{14,5\Omega} = 6,9A$

e) Superposition:

$R_{tot} = R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = 1\Omega + \frac{14,5\Omega \cdot 100\Omega}{14,5\Omega + 100\Omega} = 13,7\Omega$

$I_T = 1A$ $I_1 = 7,4A$ $I_2 = 8,15A$

$V_{R_2} = I_2 R_2 = 8,15A \cdot 1\Omega = 8,15V$

$R_{del} = \frac{1 \cdot 13,7\Omega}{1 + 13,7} = 0,93\Omega$ $I = \frac{8,15V}{0,93\Omega} = 8,6A$



+ 0 → 0,01

i(0) = 0,4


i(∞) = $\frac{100V}{2\Omega} = 50A$

i(t) = $50 - 50e^{-\frac{t}{\tau}}$

$50 - 50e^{-\frac{t}{\tau}} = 1$

$-\frac{t}{\tau} = \ln\left(\frac{49}{50}\right)$

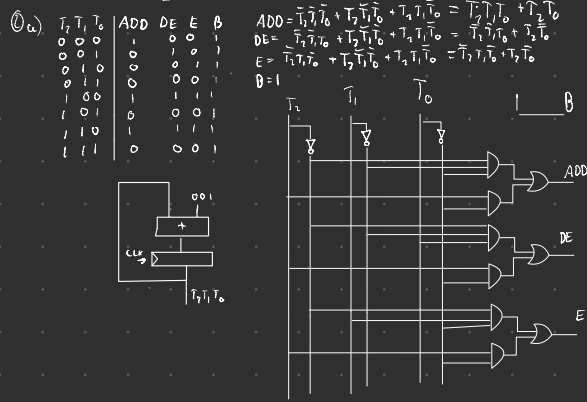$L = \frac{2 \cdot 0,01}{\ln\left(\frac{50}{49}\right)} = 0,99H$



③ a)

$i_{D1} = \frac{V_1 - V_-}{R}$

$i_{D2} = \frac{V_- - V_0}{R}$

$V_- = V_1 = I_{D2} \cdot R$

$I_2 = \frac{V_2}{2R}$

$V_- = \frac{V_2}{2R} \cdot R = \frac{V_2}{2}$

$i_1 = i_2$

$V_1 - \frac{V_2}{2} = \frac{V_2}{2} - V_0$

$V_0 = V_2 - V_1$