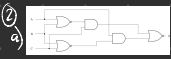




① a) $A = 11_{(6)} \rightarrow 10101$
 $B = 13_{(6)} \rightarrow 10011$
 $A \oplus B = 11010$
 $A \cdot B = 10100$

b) $C_{(10)} = 16 \rightarrow 01010000$
 $D_{(10)} = 7_{(10)} \rightarrow 00000111$

01010000
 $+ 00000111$
 $\hline 01010111 = 153$





b) $Z = \overline{ABC} + \overline{A'B'C}$

$Z = (A+B+C) \cdot (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})$

$Z = A\overline{A} + A\overline{B} + A\overline{C} + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}C + \overline{B}\overline{C} + \overline{C}A + \overline{C}\overline{A} + \overline{C}\overline{B}$

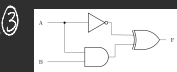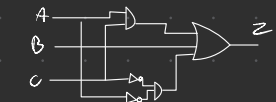$Z = A\overline{B} + A\overline{C} + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}C + \overline{B}\overline{C} + \overline{C}A + \overline{C}\overline{A} + \overline{C}\overline{B}$




A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1



④ a)

A_0	A_1	A_2	L_0	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5
0	0	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0



$L_0 = 1$
 $L_1 = \overline{A_0} \overline{A_1} A_2 + \overline{A_0} \overline{A_1} A_2 = \overline{A_0} \overline{A_1}$
 $L_2 = \overline{A_0} A_1 A_2 + \overline{A_0} A_1 A_2 + A_0 A_1 \overline{A_2} = \overline{A_0} A_1 + A_0 A_1 \overline{A_2} = A_1 (\overline{A_0} + A_0 \overline{A_2}) = A_1 (\overline{A_0} + \overline{A_2})$
 $L_3 = A_0 A_1 A_2 = A_0 A_1 A_2$
 $L_4 = A_0 A_1 A_2$
 $L_5 = 0$

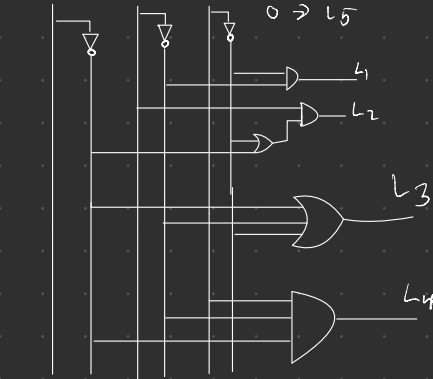b) $A_2, A_1, A_0 \rightarrow L_0, L_1, L_2, L_3, L_4$



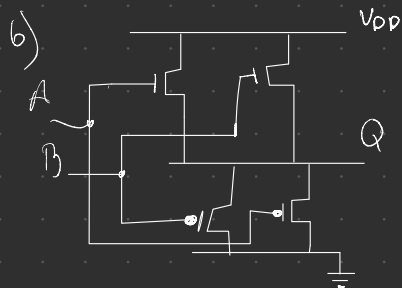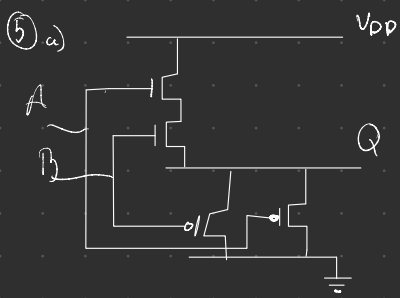

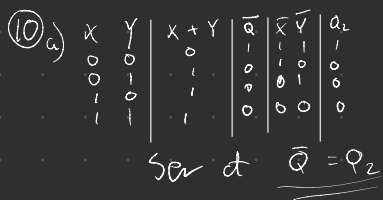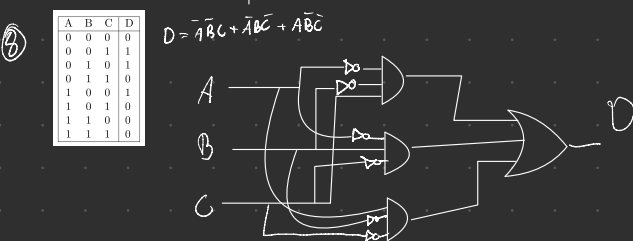- 6) 1. er alltid usann
2. er alltid sann
3. er alltid usann



- b) D og 2) er feil
 $\bar{A} + A = 1$ og $\bar{A} \cdot A = 0$
er riktige svar

10) $(A + \bar{B})(AB) + (A + \bar{B})(\bar{A}B)$
 $A + \bar{B} + A + \bar{B} + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}$
 $\bar{B} + AB + \bar{A}B + 1 = \underline{1}$

11) a) Bege

b) c_1 og c_2


12) a) $A \ B \ Q$ $Q = \bar{A}\bar{B} = \bar{A+B}$

1	0	0
0	1	0
0	0	1
1	1	0

b) $A \rightarrow \bar{A}$

c) $A \ B \ Q$ $Q = A\bar{B} + \bar{A}B$

1	0	1
0	1	1
0	0	0
1	1	0

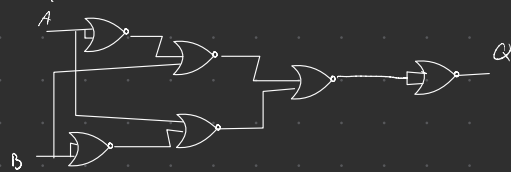

d) $Q = \bar{A}BC$

