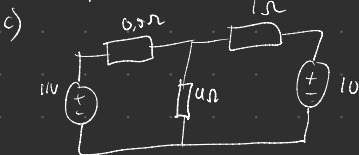


① a) $P = \frac{U^2}{R} = \frac{12^2}{4} = 36 \text{ W}$

b) $R_{\text{tot}} = \frac{U}{I_0} = 0,4 \Omega$

$I = \frac{12 \text{ V}}{0,4} = 30 \text{ A}$



d) $I_{11} = 8,46 \cdot \frac{4}{5} = 6,8$

$6,9 > 6,8$ blr utlader

$R_{11} = 0,6 \Omega + \frac{1,4}{1,3} = 1,3$

$I_{11} = \frac{11}{1,3} = 8,46$

$I_4 = 8,46 \cdot \frac{1}{5} = 1,7$

$R_{10} = 1 + \frac{4,07}{4,5} = 1,44$

$I_{10} = \frac{10}{1,44} = 6,9$

$I_4 = 6,9 \cdot \frac{0,5}{4,6} = 0,26$

$I_{\text{tot}} = 0,76 + 1,7 = 2,46$

e) $\frac{3 \cdot 6}{2+6} = \frac{24}{12} = 2$ $R_{\text{tot}} = 2+2=4$

$R_1 = 2$ $R_2 = 3$ $R_3 = 6$

f) $E = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \cdot 2000 \cdot 12^2 = 144000 \text{ J}$

$E = \frac{144000}{3600 \cdot 10^3} = 0,04 \text{ kWh}$

g) $v(0) = 12$ $RC = 2000 \cdot 4 = 8000$

$v(\infty) = 0$

$v(t) = 12 e^{-\frac{t}{8000}}$

$12 e^{-\frac{t}{8000}} = 10$

$t = -8000 \ln\left(\frac{10}{12}\right) = 1459 \text{ s} \Rightarrow \frac{1459}{60} = 24,3 \text{ min}$

h)

$P = 12 \cdot 50 = 600 \text{ W}$

② a) $N \rightarrow 0 \rightarrow 24 = 5 \text{ bits}$
 $M \rightarrow 0 \rightarrow 40 = 6 \text{ bits}$

b) Orke i bke

c) gjør 800

③ a) $V_0 = 1 \text{ A} \cdot 2 \Omega = 2 \text{ V}$

b) $\frac{10 \text{ V}}{1000 \Omega} = 10 \text{ mA}$

$\frac{2 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 200 \Omega$