
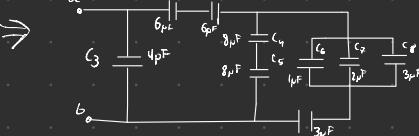


När brytaren har varit länge till igen passerar strömmen genom spolen  $i(0) = \frac{V}{R} = \frac{10}{1k\Omega} = 10mA$

$$i(\infty) = 0A$$

$$i(t) = 0,01 \cdot e^{-\frac{t}{200}}$$
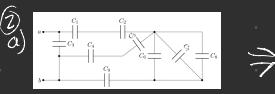
$$0,01e^{-\frac{t}{200}} = 0,0015 \\ t = -\ln\left(\frac{0,0015}{0,01}\right) = 0,007s$$



$$b) C_1 = 1\mu F, 7\mu F + 3\mu F = 6\mu F$$


$$C_{23} = \left(\frac{1}{6\mu F} + \frac{1}{3\mu F}\right)^{-1} = 2\mu F$$

$$C_{15} = \left(\frac{1}{2\mu F} + \frac{1}{8\mu F}\right)^{-1} = 4\mu F$$


$$C_{136789} = 2\mu F + 4\mu F = 6\mu F$$

$$C_{245689} = \left(\frac{1}{6\mu F} + \frac{1}{6\mu F} + \frac{1}{4\mu F}\right)^{-1} = 2\mu F$$

$$C_{tot} = 4\mu F + 2\mu F = 6\mu F$$

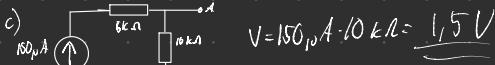c) 

$$V = 100mA \cdot 10k\Omega = 1V$$

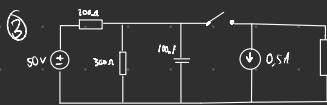


$$V(0) = \frac{50V}{30\Omega + 10\Omega} \cdot 30\Omega = 30V$$

$$V(\infty) = 15V$$

$$V(t) = -15V + (30V - (-15V))e^{-\frac{t}{20}} = -15 + 45e^{-\frac{t}{20}} V$$

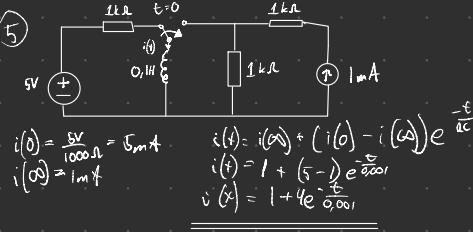När brytaren har varit länge till igen lyser  
När brytaren sätter till 0A lyser i en kort period  
När brytaren löckas efter att ha varit på längre tid lyser



$$i(0) = \frac{5V}{1000\Omega} = 5mA$$


$$i(\infty) = 1mA$$

$$i(t) = i(0) + (i(\infty) - i(0))e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$i(t) = 1 + (5 - 1)e^{-\frac{t}{0.001}}$$

$$i(t) = 1 + 4e^{-\frac{t}{0.001}}$$

$$I = \frac{50V}{200\Omega} = 0.25A$$

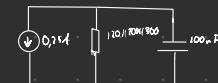


$$R_{eq} = \frac{120\Omega \cdot 60\Omega}{120\Omega + 60\Omega}$$

$$R_{tot} = \frac{75 \cdot 300}{375} = 60\Omega$$

$$V(0) = 50V - 0.25 \cdot 60\Omega = 15V$$
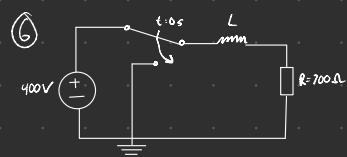
$$T = 60\Omega \cdot 100 \cdot 10^{-6}s$$



$$P = U \cdot I = I^2 \cdot R$$

$$I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{1000}{700}} = 0,378A$$

$$\frac{I(t)}{I(0)} = \frac{C}{R} = \frac{1000}{700} = 0,571A$$

$$I(t) = 0,571e^{-\frac{t}{0,571}} = 0,571e^{-\frac{t}{0,571}}$$

$$I(28800) = 0,571e^{-\frac{28800}{0,571}} = 0,378$$

$$L = -\frac{28800 \cdot 700}{\ln(0,378)} = 48773,491H$$

$$b) E = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \cdot 48773,491 \cdot (0,571)^2 = 7,95mJ$$

c) Fordi spolen har usikrhet i seg selv som gjør det vanskelig å realisere. Mølig å høre lade opp et batteri.


7) a) Kapasitans er mengden elektrisk ladning konduktoren kan bære opp

$$b) i) \frac{1}{\frac{1}{10\mu F} + \frac{1}{15\mu F} + \frac{1}{20\mu F}} = \frac{1}{\frac{1}{9,6\mu F}} = 9,6\mu F$$

$$C_{tot} = (10 + 15 + 20)\mu F = 45\mu F$$

$$ii) \frac{1}{1\mu F} + \frac{1}{4\mu F} = \frac{(1+4)\mu F}{4\mu F} = 6\mu F$$
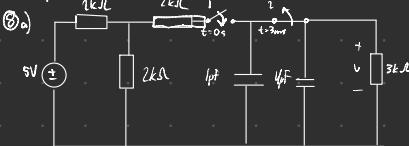
$$C_{tot} = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{q}\right)\mu F = \frac{3,6\mu F}{q}$$



$$T = \frac{1}{2\pi f_0} = \frac{1}{2\pi \cdot 1000} = 5ms$$



$$b) V(0) = 0V$$

$$V(\infty) = 1,75V$$

$$V(t) = 1,75 - 1,75e^{-\frac{t}{3ms}}$$

$$V(0) = V_0 e^{j\omega t_0} = 1,75 - 1,75e^{-\frac{2\pi f_0 t_0}{3ms}} = 0,44V$$

$$V(\infty) = 0$$

$$T = 4\pi f \cdot 3000\Omega = 0,012$$

$$V(t) = V(\infty) + (V(0) - V(\infty))e^{-\frac{t}{0,012}}$$


$$V(t) = 0,44 e^{-\frac{t}{0,012}}$$

$$V(t) = \begin{cases} 1,75 - 1,75e^{-\frac{t}{3ms}} & t < 3ms \\ 0,44 e^{-\frac{t}{0,012}} & t \geq 3ms \end{cases}$$

$$T = \frac{1}{2\pi f_0} = \frac{1}{2\pi \cdot 1000} = 5ms$$


$$I_p = \frac{2,5V}{2000\Omega} = 1mA$$

$$R_S = 1k\Omega + 1k\Omega = 3k\Omega$$

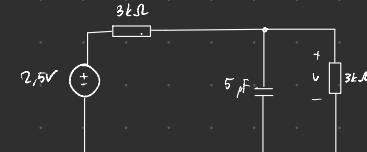

$$I = \frac{2,5V}{3000\Omega} = 0,833mA / 1600 = 1,75V$$

$$V_{t_0} = 0,833mA \cdot 1600 = 1,75V$$

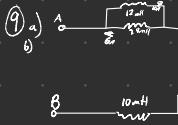

$$L_{parallel} = \frac{1}{\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{X_L}\right)^{-1}} = 8mH$$

$$L_{total} = 9mH + 6mH + 8mH = 23mH$$

$$I = 10A - 6A = 4A$$



$$I = 2mA$$



$$I = \frac{96V}{24\Omega} = 4A$$

$$T = \frac{L}{R} = \frac{0.1H}{24\Omega} = \frac{0.1}{24000} s$$

$$i(t) = 4(1 - e^{-\frac{t}{24000}})$$


$$i(t) = 4 - 2e^{-\frac{t}{24000}}$$



$$C_1 = \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{15}\right)^{-1} F = 6\mu F$$

$$C_{parallel} = 6\mu F + 10\mu F = 20\mu F$$
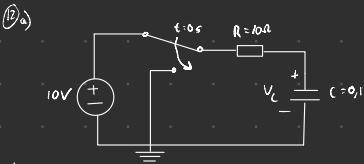
$$C_{total} = \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{15}\right)^{-1} F = 10\mu F$$



$$i) 10V$$

$$ii) 0A$$

$$iii) I = \frac{10V}{10\Omega} = 1A$$

$$T = R \cdot C = 10\Omega \cdot 0.1F = 1s$$

$$b) V(0) = 10V$$

$$V(\infty) = 0V$$

$$v(t) = 10e^{-t}$$

$$v(t) = 10e^{-t} V$$

$$c) i_{L0} = \left(\frac{1}{60} + \frac{1}{240}\right)^{-1} mH = 48mH$$

$$i_{L0} = \left(\frac{1}{60} + \frac{1}{240}\right)^{-1} mH = 48mH$$




$$i_{L0}(b) = i_{L0}(a) - 3A = 5A = -2A$$



$$i_{L0}(b) = 2A$$

$$i_{L0}(b) = 1.8A$$

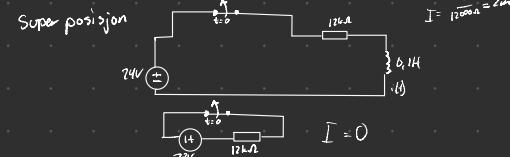

$$I = \frac{24}{12\Omega} = 2A$$

$$I = 0$$

$$C_1 = \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{15}\right)^{-1} F = 6\mu F$$

$$C_{parallel} = 6\mu F + 10\mu F = 20\mu F$$

$$C_{total} = \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{15}\right)^{-1} F = 10\mu F$$

$$C_1 = \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{15}\right)^{-1} F = 6\mu F$$

$$C_{parallel} = 6\mu F + 10\mu F = 20\mu F$$

$$C_{total} = \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{15}\right)^{-1} F = 10\mu F$$

$$C_1 = \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{15}\right)^{-1} F = 6\mu F$$

$$C_{parallel} = 6\mu F + 10\mu F = 20\mu F$$

$$C_{total} = \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{15}\right)^{-1} F = 10\mu F$$