
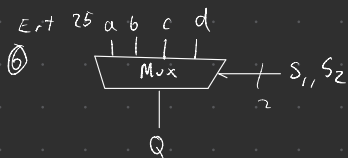


Buffer

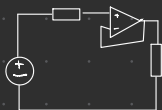operasjonsforsterker i eks et
batteri. Skal sikre at effekten over motstanden er høy



S_1	S_2	Q
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

$$a = \bar{S}_1 \bar{S}_2$$

$$b = \bar{S}_1 S_2$$

$$c = S_1 \bar{S}_2$$

$$d = S_1 S_2$$