



a) $P = 0 \cdot I = 0 \cdot \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R}$

$R = \frac{U^2}{P} = \frac{(400V)^2}{500} = 320 \Omega$


b) $P = \frac{(12V)^2}{500} = 0,288 \text{ W}$



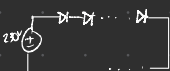c) $P = I^2 \cdot R \Rightarrow I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{0,28}{500}} = 24,5 \cdot 10^{-3}$

$R_{\text{tot}} = \frac{230V}{24,5 \cdot 10^{-3}} = 9392 \Omega$

$R_{\text{gr}} = 20 \cdot 500 \Omega = 10000 \Omega$ Vi ser at målstanden i loggen er nok



d) Da vi har den g. et spenningsfall på $12-10=2V$
 strømmen over parallell blir da $I_x = \frac{10V}{500 \Omega} = 20 \text{ mA}$ $I_{\text{tot}} = 20 \text{ mA} \cdot 20 = 400 \text{ mA}$

$R_{\text{max}} = \frac{2V}{400 \text{ mA}} = 5 \Omega$

e) $I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{0,2}{500 \Omega}} = 20 \text{ mA}$


$R_{\text{tot}} = \frac{230V}{20 \cdot 10^{-3} \text{ A}} = 11500 \Omega$

$R_{\text{ledning}} = 11500 \Omega - 10000 \Omega = 1500 \Omega$

lengde = $\frac{1500 \Omega}{0,1} = 15 \text{ km}$ med kabel

$\frac{15 \text{ km}}{2} = 7,5 \text{ km}$ inn i skyen

f)

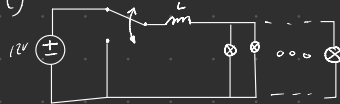

$i(0) = \frac{12V}{40 \Omega} = 300 \text{ mA}$

for en gang minst

$i(\infty) = 0$

$i(t) = 240 e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ mA}$

$240 e^{-\frac{t}{\tau}} = 0$

$L = -\frac{\tau}{\ln(\frac{0}{240})} = 4$

$\tau = \frac{L}{R}$

$R_{\text{tot}} = \frac{500}{20} = 25$

$P = I^2 R$
 $I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{0,2}{500}} = 4 \text{ A}$

g) a) $\begin{array}{c|ccc} T_0 & T_1 & T_0 & \\ \hline 0 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & \\ 0 & 1 & 0 & \\ 0 & 1 & 1 & \\ 1 & 0 & 0 & \\ 1 & 0 & 1 & \\ 1 & 0 & 1 & \end{array} \begin{array}{c|ccc} N_6 & N_5 & N_4 & N_3 & N_2 & N_1 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}$

b) $N_1 = \overline{T_1} T_0 = T_2 \cdot \overline{T_1} + \overline{T_0}$



$N_2 = \overline{T_1} T_1$

$N_3 = \overline{T_1} T_1 T_0$

$N_4 = \overline{T_2} \overline{T_1} T_0 + \overline{T_2} T_1 T_0 = \overline{T_2} \overline{T_1} T_0$

$N_5 = \overline{T_2} T_1 T_0 + \overline{T_2} T_1 T_0 + \overline{T_2} T_1 T_0 = \overline{T_2} T_0 + \overline{T_2} T_1 T_0$


$N_6 = \overline{T_2} T_1 T_0$

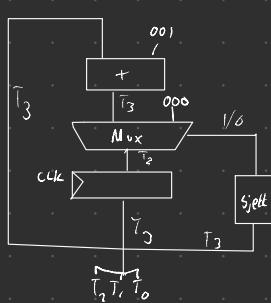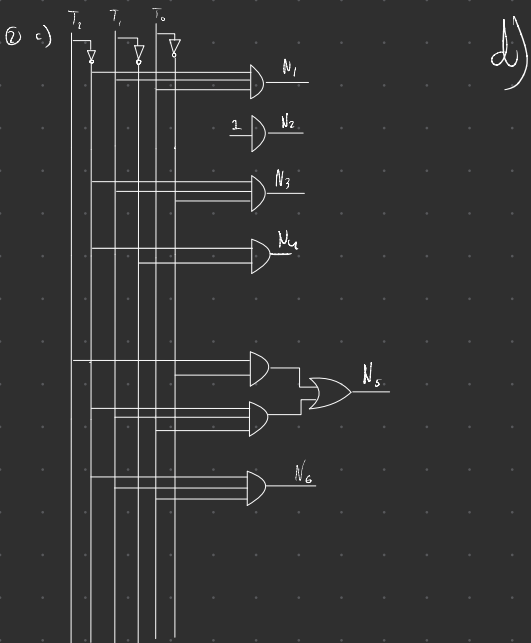

$$R = 1 \text{ k}\Omega$$


$$A = 0$$

$$B = 0$$

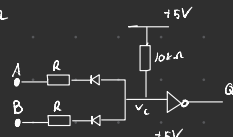

$$A = 1$$

$$B = 0$$

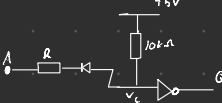

$$R_{tot} = 10 \text{ k}\Omega + \frac{R}{2}$$

$$I = \frac{V}{R_{tot}} = \frac{15 \text{ V}}{(10 \text{ k}\Omega + \frac{1 \text{ k}\Omega}{2})}$$

$$V_c = I \cdot R = \frac{15 \text{ V} \cdot 1 \text{ k}\Omega}{(10 \text{ k}\Omega + \frac{1 \text{ k}\Omega}{2})} = 0,48 \text{ V}$$

$$R_{tot} = 10 \text{ k}\Omega + R$$

$$I = \frac{V}{R_{tot}} = \frac{15 \text{ V}}{(10 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega)}$$

$$V_c = I \cdot R = \frac{15 \text{ V} \cdot 1 \text{ k}\Omega}{(10 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega)} = 0,45 \text{ V}$$

A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Nand gate

b)

$$R = 15 \text{ k}\Omega$$

$$A = 0$$

$$B = 0$$

$$V_c = \frac{15 \text{ V} \cdot 15 \text{ k}\Omega}{(10 \text{ k}\Omega + \frac{15 \text{ k}\Omega}{2})} = 2,14 \text{ V}$$


$$A = 1$$

$$B = 0$$


$$V_c = \frac{15 \text{ V} \cdot 15 \text{ k}\Omega}{(10 \text{ k}\Omega + 15 \text{ k}\Omega)} = 3 \text{ V}$$

A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Nor gate

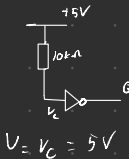

$$V_c = V_c = 5 \text{ V}$$

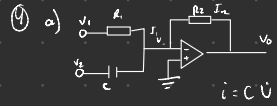

$$I_1 = \frac{u_1}{R_1} + C \dot{U}$$

$$I_2 = \frac{u_2}{R_2}$$

$$I_1 + I_2 = 0$$

$$\frac{u_1}{R_1} + C \dot{U} + \frac{u_2}{R_2} = 0$$

$$\underline{u_2 = -R_2 \left(\frac{u_1}{R_1} + C \frac{du_1}{dt} \right)}$$