
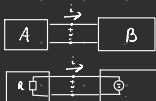


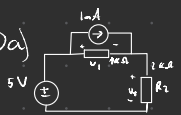

①



② a)



Superposition:

$$V=0$$



$$R_{tot} = \frac{1k}{1+2} = 667 \Omega$$

$$V = 667 \Omega \cdot 1mA = 0,667V$$


$$V_1 = -0,667V$$

$$V_2 = 0,667V$$

$$V_1 = 1,67 - 0,67 = 1V$$

$$V_2 = 3,33 + 0,67 = 4V \quad I=0$$

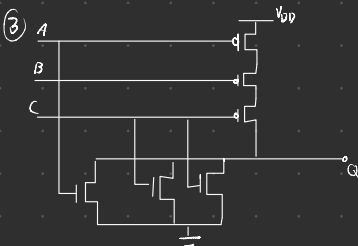b) Strom og spenningskilde gir
Nulstand under strøm



A	B	C	Q
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

④ c)



x1	x0	y1	y0
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1


$$b) \quad y_2 = \overline{x_1} \cdot \overline{x_0} = \overline{x_1} + \overline{x_0} = A + x_0$$

$$y_1 = \overline{x_1} \cdot x_0 + x_1 \cdot \overline{x_0} = (x_1 \oplus x_0)$$

$$y_0 = \overline{x_1} \cdot x_0 + x_1 \cdot x_0 = x_0$$



$$R_1 = R_0 - \alpha T$$

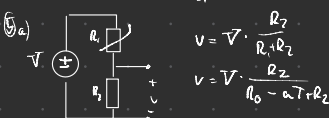

$$v = V \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$v = V \cdot \frac{R_2}{R_0 - \alpha T + R_2}$$


b) pte

$$c) \quad T = 25^\circ C$$

$$R_1 = R_0 - \alpha T = 20k\Omega - 40025 = 10k\Omega$$





$$I = \frac{V}{R_1 + R_2} = \frac{9V}{10k\Omega + 10k\Omega} = 0,45mA$$
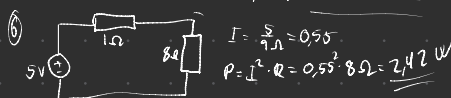
$$kapasitet = 500mAh \rightarrow \frac{500mAh}{0,45mA} = 1111 \text{ time}$$



$$I = \frac{S}{R} = 0,55$$
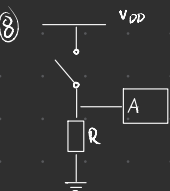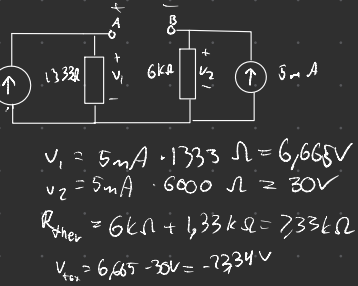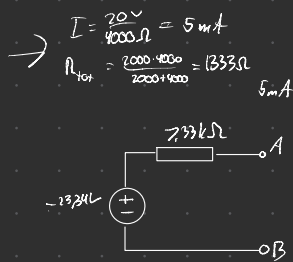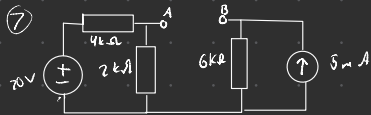
$$P = I^2 \cdot R = 0,55^2 \cdot 8\Omega = 2,42W$$



$R = 0 \rightarrow$ uendelig strøm i jord
 $R = \infty \rightarrow$ Alltid 1
 $R = 1\Omega \rightarrow$ Bra, men ringe strøm i jord
 $R = 1k\Omega \rightarrow$ Bra